



OPTO-ÉLECTRONIQUE

Travaux Pratiques

Semestre 5

Développer et caractériser un système de photodétection

Ce sujet est disponible au format électronique sur le site du LEnsE - <https://lense.institutoptique.fr/> dans la rubrique Année / Première Année / Opto-Electronique S5 / TP / Bloc Photodétection / Sujet.



© 2025 by LEnsE-IOGS

Objectif global

L'objectif principal de l'ensemble des séances de TD et de TP de ce module est de **développer et caractériser un système de photodétection** permettant d'obtenir idéalement une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse d'une source à mesurer.

Modalités

À l'issue des 4 séances de TP (associées à quelques séances de TD), les étudiant-es seront capables de :

Bloc 1 caractériser un dipôle électronique (linéaire ou non-linéaire) et en **déduire ses zones de fonctionnement**

Bloc 2 caractériser un système linéaire dans les domaines temporel et fréquentiel

Bloc 3 mettre en œuvre des montages de photodétection et de **comparer leurs performances** fréquentielles et temporelles

Bloc 4 documenter un travail scientifique/technique

Une description plus détaillée de chacun des acquis d'apprentissage visés dans cette unité d'enseignement est donnée à la page suivante.

Déroulement

Voir feuille de résultats fournie.

Autres ressources

Un **feuillet annexe**, présentant succinctement l'**ensemble des instruments**, est disponible sur chacune des paillasses.

Un **document annexe** contient des ressources nécessaires pour les TP : documents constructeurs, aide de cours, protocoles d'utilisation du matériel...

L'ensemble de ces documents est également disponible sur le site du LEnSE.

Acquis d'Apprentissage Visés - AAV

Plus spécifiquement pour chacun des blocs suivants, les étudiant·es seront capables de :

Bloc 1 - caractériser un dipôle électronique (linéaire ou non-linéaire) statiquement et en déduire ses zones de fonctionnement

- B 1.1 Lister les **grandeurs** et les **paramètres d'intérêt** du composant à partir d'une documentation technique fournie
- B 1.2 Choisir les **paramètres des instruments de mesures** et des composants de protection
- B 1.3 Tracer la **caractéristique statique** à l'aide :
 - d'un multimètre
 - d'un oscilloscope en mode XY
- B 1.4 Décrire le fonctionnement d'un montage simple à diodes

Bloc 2 - caractériser un système linéaire dans les domaines temporel et fréquentiel

- B 2.1 Donner l'expression de la **réponse en fréquence** attendue à partir du schéma électrique d'un circuit passif ou contenant des ALI
- B 2.2 Tracer l'allure de la **réponse en fréquence** d'un circuit sur l'écran d'un oscilloscope par une méthode de balayage en fréquence
- B 2.3 Mesurer le **diagramme de Bode** en amplitude d'un circuit linéaire point par point à l'aide :
 - d'un oscilloscope
 - d'un dB mètre
- B 2.4 Mesurer un **déphasage**
- B 2.5 Définir et mesurer la **réponse indicielle** et/ou la **réponse impulsionnelle** d'un circuit
- B 2.6 Proposer un **modèle mathématique** des caractéristiques d'un circuit à partir de relevés de mesure de la réponse en fréquence et/ou de la réponse indicielle

Bloc 3 - mettre en œuvre des montages de photodétection et de comparer leurs performances fréquentielles et temporelles

- B 3.1 Réaliser un circuit contenant une source à LED
- B 3.2 Caractériser un **circuit de photodétection** (simple, suiveur, transimpédance, transimpédance avec filtrage)
- B 3.3 Choisir et adapter les **éléments d'un circuit de photodétection** en fonction d'une application donnée

Bloc 4 - documenter un travail scientifique/technique

- B 4.1 Documenter un cahier de laboratoire numérique partagé incluant les différents protocoles réalisés, les résultats analysés et leurs analyses
- B 4.2 Ecrire un compte-rendu d'une expérience scientifique

Travail à réaliser au cours des séances

Livrables et cahier de laboratoire numérique

Au cours des différentes séances, vous serez amenés à **réaliser des expériences** afin de répondre à la problématique posée par les missions proposées.

Dans le cadre de ces expériences, vous devrez :

1. vous **approprier** la problématique
2. proposer ou justifier un **protocole expérimental**
3. **câbler** un circuit et le **rendre opérationnel**
4. exécuter les protocoles expérimentaux
5. **collecter des résultats** et les présenter de manière pertinente
6. justifier ou proposer un **modèle mathématique**
7. expliquer la **cohérence** entre les résultats et la problématique traitée

Vous devrez **garder une trace** de l'ensemble des ces étapes dans un **cahier de laboratoire** sous forme **numérique** et **partagé** par les membres du binôme.

Démarche scientifique

En partant d'un **montage simple**, nous allons suivre une démarche scientifique pour **caractériser ce montage, en déduire son modèle mathématique** puis l'**améliorer** pour obtenir des montages aux performances dynamiques (fréquentielles ici) maîtrisées.

Pour cela, vous serez amenés à **utiliser et mettre en place des protocoles expérimentaux**, mettant en œuvre de l'instrumentation scientifique. Les **résultats obtenus** seront alors à **comparer au modèle mathématique**.

Tout au long des séances, vous serez alors amené à **modifier le modèle** associé à chaque montage afin de prendre en compte les observations faites sur les résultats. Cela entraînera une amélioration du montage pour **améliorer les performances** et ainsi proposer un nouveau modèle puis de nouveaux essais pour le valider. Et ainsi de suite.

Approche par compétences et livrables

Ce module d'enseignement s'inscrit dans le **déploiement de l'approche par compétences** à l'IOGS (APC à l'IOGS). Dans le cadre de ce module, les compétences suivantes seront particulièrement évaluées, au niveau 1, dans le cadre de diverses activités au cours des séances :

C3 Réaliser et développer une solution technologique

C4 Valider une solution technologique

C5 Extraire et interpréter des informations et des données

La description des compétences est fournie en annexe pour chacune des 3 compétences.

Feuille de résultats - séances 1 et 2

Une **feuille de résultats** (par binôme) accompagne ce sujet. Vous devez reporter les principaux résultats des TP.

Une auto-évaluation des compétences techniques (en lien avec l'approche par compétence mise en place à l'Institut d'Optique) est fournie pour les TP 1 et 2.

Vous devrez présenter l'**ensemble des livrables attendus** pour justifier de la validité de vos résultats (mentionnés dans la feuille de résultats) : protocoles, résultats, analyse et comparaison au modèle théorique.

Compte-rendu - séance 4

Un **compte-rendu** par binôme est à remettre en fin de séance 4.

Ce document synthétique et riche de preuves (basées sur vos résultats expérimentaux) a pour objectif de revendiquer le fait que vous êtes **capable de réaliser et de caractériser un système linéaire dans les domaines temporel et fréquentiel**.

Vous devrez notamment proposer une **étude comparative** des 4 montages étudiés (photodétection simple, suiveur, transimpédance simple et transimpédance avec filtrage), incluant le protocole de validation des performances de ces montages.

Paragraphe sur l'impact sociétal et environnemental

Votre compte-rendu devra également **intégrer un paragraphe autour de l'impact sociétal et environnemental** de l'utilisation des 3 composants utilisés : LED, photodiode et amplificateur opérationnel/linéaire intégré.

Ce paragraphe devra faire clairement ressortir les **précautions à prendre** pour la mise en œuvre de chacun de ces composants (grandeurs électriques limitantes), ainsi que leur **prix** et leur **impact carbone**.

Quelques ressources :

- <https://base-empreinte.ademe.fr/>
- <https://www.openlca.org/>
- <https://www.glimpact.com/european-global-impact-score>

Objectif de la séance

Lors de cette première séance, vous allez :

- étudier un premier **montage de photodétection** et déterminer certaines de ses caractéristiques
- **caractériser statiquement le capteur** de ce montage, la photodiode
- **mettre en œuvre un montage d'amplification** basé sur un amplificateur linéaire intégré (ALI) et le **caractériser fréquemment et temporellement**

Vous allez également vous **familiariser avec l'utilisation des appareils de mesure** mis à votre disposition au cours des séances de Travaux Pratiques d'Opto-Électronique et **mettre en œuvre des protocoles expérimentaux standards** en photonique.

Etude d'un montage simple de photodétection - Durée : 60 min

On s'intéresse au circuit de la figure 1 avec $E = 5\text{ V}$ (tension continue), une photodiode de type **SFH206K** (documentation fournie dans le document annexe) et $R_{PHD} = 100\text{ k}\Omega$:

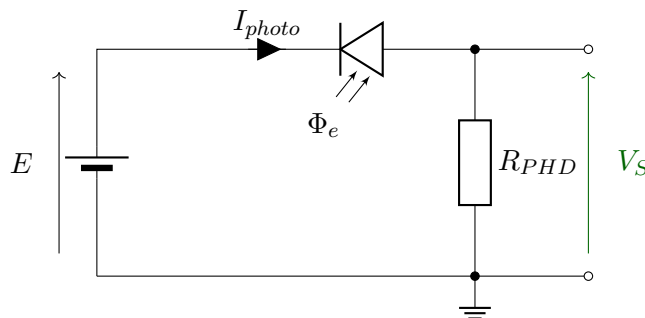


FIGURE 1 – Schéma du circuit de photodétection simple

On souhaite pouvoir remplir le tableau 1 de la feuille de résultats du TP1.

→ Q Proposer des protocoles (avec les schémas associés incluant les appareils de mesure) pour mesurer l'**intensité lumineuse** (Φ_e), l'**intensité du courant dans la photodiode** (I_{photo}) et la **tension de sortie du montage** (V_S) lorsque la photodiode est dans l'obscurité, plongée dans un le flux ambiant de la pièce ou éclairée par une lampe de bureau.

→ Q Quel est le lien entre la tension V_S et le flux lumineux mesuré Φ_e ?

→ M Câbler le montage ci-dessus, en incluant les instruments de mesure adéquats et relever les informations nécessaires pour le tableau précédent.

→ Q Chercher dans la documentation technique de la photodiode la valeur de la **sensibilité spectrale** et comparer le courant mesuré au courant théorique. Que pouvez-vous conclure ?

→ M Visualiser la tension aux bornes de R_{PHD} à l'aide d'un oscilloscope et comparer le signal observé au signal attendu.

→ Q Analyser le résultat.

Etude statique d'une photodiode - Durée : 60 min

Le système de photodétection précédent inclus un **capteur particulier**, une photodiode, que nous allons à présent chercher à **caractériser statiquement**, c'est à dire de **tracer expérimentalement la loi mathématique** qui lie le courant traversant le dipôle et la différence de potentiel à ses bornes.

Nous utiliserons ici une méthode de tracer automatisée de la caractéristique statique.

Ressources

- Fiche : Diode / LED / Photodiode
- Fiche : Photodétection
- Protocole : Caractéristique statique d'un dipôle / Caractéristique Automatisée

Photodiode SFH206K

On utilisera une photodiode de type **SFH206K** (une partie de la documentation est fournie en annexe).

→ Q Rechercher et relever dans la documentation technique du constructeur de la photodiode SFH206K les valeurs intéressantes pour la mise en œuvre pratique (électrique et optique) d'un tel composant.

Choix des appareils et des composants

Dans le schéma proposé dans la rubrique **Caractéristique Automatisée** du tutoriel *Caractéristique statique d'un dipôle*, une résistance R_P est proposée comme protection en courant et une résistance R_I comme élément de mesure du courant.

On choisira $R_P = 270\ \Omega$ et $R_I = 10\ \Omega$. Le calcul de R_P sera étudié lors de la séance suivante.

→ M Relever la caractéristique $i = f(u)$ de cette photodiode, lorsqu'elle est plongée dans l'obscurité, pour des tensions u positives ET négatives.

→ M Relever la caractéristique $i = f(u)$ de cette photodiode, lorsqu'elle est soumise à un flux lumineux constant, pour des tensions u positives ET négatives. Quelle précaution faut-il prendre lors de cette mesure ?

→ Q Quels sont les ordres de grandeur des courants mesurés ?

→ M Déterminer les zones d'utilisation possible de ce composant. Quel modèle peut-on alors proposer pour ce capteur ?

Etude fréquentielle d'un montage amplificateur - *Durée : 120 min*

On se propose d'étudier le circuit **amplificateur inverseur** dont le schéma est donné dans la figure 2 :

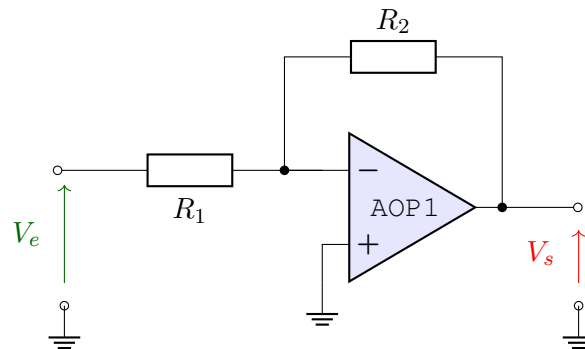


FIGURE 2 – Schéma d'un circuit amplificateur inverseur

Ce montage utilise un **amplificateur linéaire intégré (ALI)**. Pour ce TP, on choisira un ALI de type **TL081**.

On peut montrer que la fonction de transfert théorique d'un tel montage vaut :

$$\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

On souhaite **vérifier que cette loi reste valable** quelque soit la fréquence et l'amplitude du signal d'entrée.

Pour cela, on souhaite pouvoir remplir le tableau 2 de la feuille de résultats du TP1.

Ressources

- Fiche : Amplificateur Linéaire Intégré
- Fiche : Amplificateur Linéaire Intégré / Modèle
- Fiche : Régime Harmonique
- Fiche : Filtrage / Analyse Harmonique / Ordre 1
- Protocole : Réponse en fréquence d'un système linéaire / Procédure "classique"
- Protocole : Réponse indicielle d'un système linéaire

Alimentation symétrique

Certains composants, notamment les amplificateurs linéaires intégrés, sont capables de traiter des différences de potentiel positives et négatives. Pour cela, il est nécessaire de les alimenter de manière symétrique, c'est-à-dire, avec deux sources de tension fournissant des tensions opposées, souvent notées $+V_{CC}$, pour l'alimentation positive, et $-V_{CC}$, pour l'alimentation négative.

→ Q A partir de la documentation technique, noter le câblage du composant **TL081** et les tensions d'alimentation maximales.

→ M Réaliser une **alimentation symétrique +10V / -10V** à partir des alimentations stabilisées disponibles et mettre en place un système de contrôle de ces tensions.

→ Q Quelles précautions faudra-t-il prendre sur la tension d'entrée de ce montage ?

Réponse en fréquence

→ Q Quelles valeurs de résistances choisir pour obtenir un gain de 12 dB ? *La somme des résistances doit être comprise entre 10 k Ω et 50 k Ω .*

→ M Réaliser le montage précédent et alimenter le avec l'alimentation symétrique réalisée.

→ M Tracer le **diagramme de Bode en gain** de ce système pour des fréquences allant de 100 Hz à 1 MHz, à l'aide de mesure réalisée à l'oscilloscope.

→ Q Quelle était la réponse en fréquence attendue théoriquement ?

→ M Mesurer la bande-passante à -3 dB de ce montage.

→ M Modifier la résistance R_1 pour obtenir un gain de 32 dB.

→ M Tracer le **diagramme de Bode en gain** de ce système pour des fréquences allant de 100 Hz à 1 MHz, à l'aide de mesure réalisée à l'oscilloscope.

→ M Mesurer la bande-passante à -3 dB de ce nouveau montage.

→ Q Préciser alors le modèle à utiliser pour ce montage.

Réponse indicielle

→ M Pour les deux montages précédents, visualiser la réponse indicielle.

→ M Mesurer le temps de réponse à 95%.

→ Q Quel est le lien entre ce temps et la bande-passante mesurée dans la partie précédente ?

Objectif de la séance

Lors de cette seconde séance, vous allez :

- mettre en place un **banc de caractérisation** d'un montage de photodétection
 - **caractériser statiquement une LED**
 - réaliser un **émetteur de flux lumineux** basé sur une source à LED
- mettre en œuvre un **montage simple de photodétection** et le **caractériser fréquentiellement et temporellement**

Premier modèle du montage de photodétection

Les premiers résultats obtenus lors de la précédente séance autour du montage simple de photodétection ont permis de conclure que ce type de montage permettait d'**obtenir une tension proportionnelle au flux lumineux**.

On peut montrer que la fonction de transfert théorique d'un tel montage vaut :

$$V_s = R_{PHD} \cdot I_{photo} = R_{PHD} \cdot k \cdot \Phi_e$$

où k est la sensibilité de la photodiode et Φ_e le flux lumineux à mesurer.

Validité du modèle

On souhaite **vérifier que cette loi reste valable** quelque soit la fréquence et l'amplitude du flux lumineux d'entrée.

Pour cela, on souhaite pouvoir remplir le tableau 3 de la feuille de résultats du TP2.

Nécessité d'une source lumineuse paramétrable

Afin de pouvoir étudier le montage de photodétection pour différentes fréquences, il est **indispensable** d'avoir à disposition **une source lumineuse dont la fréquence du flux lumineux est modifiable**.

Etude statique d'une LED - Durée : 60 min

Nous allons chercher à **caractériser statiquement** une source lumineuse de type **LED**, c'est à dire **tracer expérimentalement la loi mathématique** qui lie le courant traversant le dipôle et la différence de potentiel à ses bornes.

Ressources

- Fiche : Diode / LED / Photodiode
- Protocole : Caractéristique statique d'un dipôle / Caractéristique Manuelle

LED Rouge

On utilisera une LED Rouge de type **Kingbright L-1503ID** (une partie de la documentation est fournie en annexe).

→ **Q** Rechercher et relever, dans la documentation technique du constructeur de la LED Rouge, les valeurs intéressantes pour la mise en œuvre pratique (électrique et optique) d'un tel composant.

Choix des appareils et des composants

Dans le schéma proposé dans la rubrique **Caractéristique manuelle** du tutoriel *Caractéristique statique d'un dipôle*, une résistance R_P est proposée comme protection en courant.

→ **Q** Comment choisir cette résistance et comment régler les différents appareils de mesure ?
Un fiche de protocole explique le calcul de R_P .

→ **M** Relever la caractéristique $i = f(u)$ de cette LED pour des tensions u positives ET négatives.

→ **M** Déterminer les zones d'utilisation possible de ce composant.

Réalisation d'un émetteur lumineux - Durée : 60 min

Afin de pouvoir caractériser en fréquence le montage de photodétection, nous allons avoir besoin d'un émetteur lumineux dont il est possible de **contrôler la fréquence du flux lumineux émis** (voir circuit sur la figure 3).

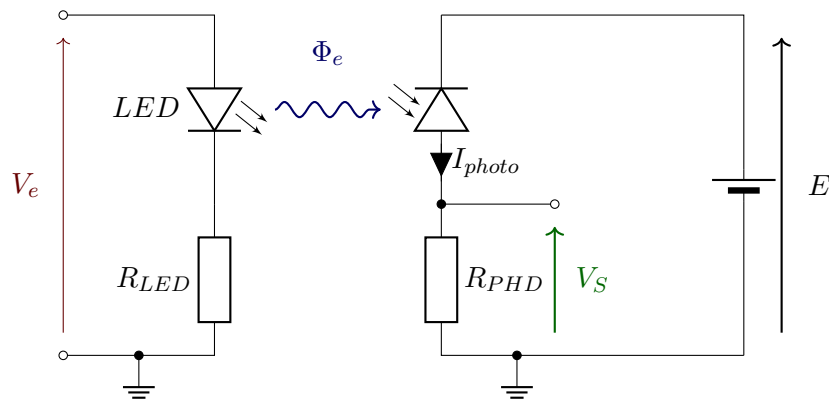


FIGURE 3 – Schéma du circuit émetteur (à gauche) et du circuit de photodétection simple (à droite)

où Φ_e est le flux lumineux résultant de l'émetteur.

On souhaite un **flux lumineux sinusoïdal** dont il est possible de contrôler la fréquence de modulation. *Attention, on ne parle pas ici de la variation de la longueur d'onde de la source lumineuse mais bien de la modulation du flux lumineux en amplitude.*

→ Q Quel signal doit-on appliquer sur V_e ? Quels sont les paramètres à donner à ce signal (amplitude, valeur moyenne...) pour obtenir un flux lumineux sinusoïdal ?

→ Q A quoi correspond la résistance R_{LED} ? Comment vérifier que le flux est sinusoïdal (sans utiliser le montage de photodétection proposé puisqu'on ne connaît pas sa réponse en fréquence) ?

→ M Réaliser le système d'émission et vérifier son bon fonctionnement.

Montage de photodétection - Rappel

Dans le circuit précédent, la partie de droite correspond au montage de photodétection que nous allons par la suite chercher à caractériser.

→ Q A quoi sert la tension E ? De quelle nature doit-elle être ?

→ Q Quelle fonction de transfert cherche-t-on à caractériser sur ce montage de photodétection ?

→ Q A-t-on accès directement à la valeur du flux lumineux Φ_e ? De quoi dépend le flux lumineux reçu par la photodiode (en lien avec celui émis par la LED) ? Quelles seront alors les précautions à prendre lors des prochaines mesures ?

Réponse en fréquence du montage - Durée : 120 min

On souhaite à présent **vérifier la validité du modèle proposé initialement** pour le montage simple de photodétection pour des flux lumineux modulés à différentes fréquences.

Pour cela, on placera le système émetteur devant le montage de photodétection à caractériser (voir schéma de la section précédente).

Ressources

- Fiche : Photodétection
- Fiche : Filtrage / Analyse Harmonique / Ordre 1
- Protocole : Réponse en fréquence d'un système linéaire / Procédure "classique"
- Protocole : Mesure de bande-passante
- Protocole : Réponse indicielle d'un système linéaire

Réponse en fréquence

→ M Placer le montage émetteur face au montage de photodétection (la LED en face de la partie sensible de la photodiode). Utiliser une résistance $R_{PHD} = 100 \text{ k}\Omega$.

→ M Tracer le **diagramme de Bode en gain** de ce système pour des fréquences allant de 100 Hz à 1 MHz, à l'aide de mesure réalisée à l'oscilloscope.

→ Q Quelle était la réponse en fréquence attendue théoriquement ?

→ M Mesurer la bande-passante à -3 dB de ce montage.

→ M Refaire le tracé du diagramme de Bode et la mesure de la bande-passante pour des résistances $R_{PHD} = 10 \text{ k}\Omega$ et $R_{PHD} = 1 \text{ M}\Omega$

→ Q Conclure sur le modèle à utiliser pour ce montage.

Objectif de la séance

Lors de cette troisième séance, vous allez :

- utiliser le **banc de caractérisation** mis en place précédemment pour :
 - **caractériser fréquemment et temporellement** différents montages de photodétection
 - comparer les performances de chacun de ces montages
 - réaliser un **asservissement** de l'intensité lumineuse

Vous serez amenés à utiliser des maquettes déjà précâblées pour l'ensemble de ces séances. Une description des maquettes est fournie par la suite.

Éléments à prendre en considération pour la modélisation

Afin d'expliquer le phénomène observé précédemment, il est possible d'affiner le modèle utilisé pour l'étude du montage précédent en prenant en compte les éléments "perturbateurs".

La figure 4 présente le schéma du modèle plus complet du circuit étudié précédemment.

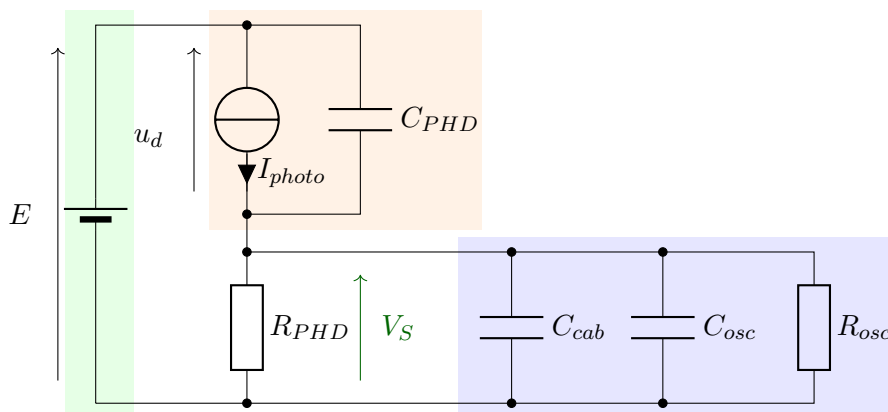


FIGURE 4 – Schéma du modèle équivalent du circuit de photodétection simple, incluant le système de mesure (oscilloscope et câble coaxial)

- Q A quoi correspondent les différents éléments présents ?
- Q A partir des mesures réalisées précédemment, comment remonter aux valeurs du modèle précédent ? Donner les valeurs des différents éléments qu'il est possible de calculer.

Optimisation des performances / Démarche

Dans les **3 étapes** décrites par la suite, qui correspondent à une amélioration du montage de photodétection, vous devrez être en mesure de pouvoir **comparer les grandeurs caractéristiques de ces montages**.

Comparaison des caractéristiques fréquentielles et temporelles

Vous devrez, en particulier, vous intéresser, pour chacun de ces systèmes, à :

- la **réponse en fréquence** en faisant varier la résistance R_{PHD} pour voir l'influence de ce paramètre sur leur **bande-passante** et la fréquence de résonance lorsqu'il y a lieu
- la **réponse à un échelon** (indicielle) en faisant varier la résistance R_{PHD} pour voir l'influence de ce paramètre sur le **temps de réaction** du système

Pour cela, on souhaite pouvoir remplir le tableau suivant (**à reproduire dans votre cahier de laboratoire**) pour 3 valeurs de résistance R_{PHD} différentes (10 k Ω , 100 k Ω et 1 M Ω) et **caractériser la réponse en fréquence et en temps des trois circuits** suivants (première maquette) : photodétection simple, photodétection avec suiveur, montage transimpédance.

R_{PHD}	$ V_s _{MAX}$	[B]ande [P]assante	[BP]* R_{PHD}	Temps de réponse
simple				
suiveur				
transimpédance				

où $|V_s|_{MAX}$ est l'amplitude maximale du signal de sortie, [BP] est la bande-passante à -3 dB du système, [BP]* R_{PHD} le produit de la bande-passante par la valeur de la résistance R_{PHD} et le temps de réponse à 95% du système.

Une seconde maquette permettra également de **comparer une version améliorée du transimpédance et l'impact de la tension de polarisation** sur les performances dynamiques du montage.

Ressources

Vous pouvez utiliser les fiches résumées suivantes :

- Protocole : Réponse en fréquence d'un système linéaire
- Protocole : Mesure de bande-passante
- Protocole : Réponse indicielle d'un système linéaire
- Fiche : Filtrage actif / Analyse Harmonique / Ordre 2

Montage 1 / Circuit simple de photodétection

Hypothèse : une photodiode, dans sa zone de fonctionnement en capteur, produit un courant proportionnel au flux lumineux qu'elle reçoit

Réalisation : mise en série de la photodiode avec une résistance pour convertir le courant en une différence de potentiel mesurable et visualisable en fonction du temps

Voir le schéma du montage dans le sujet du TP2.

Montage 2 / Suiveur

Hypothèse : l'ajout d'un suiveur permet d'isoler le circuit de mesure (oscilloscope et câbles) de la partie photodétection

Réalisation : mise en place d'un montage suiveur en cascade avec le montage simple de photodétection

Résultats attendus : augmentation de la bande-passante du système de photodétection (dépendance à R_{PHD})

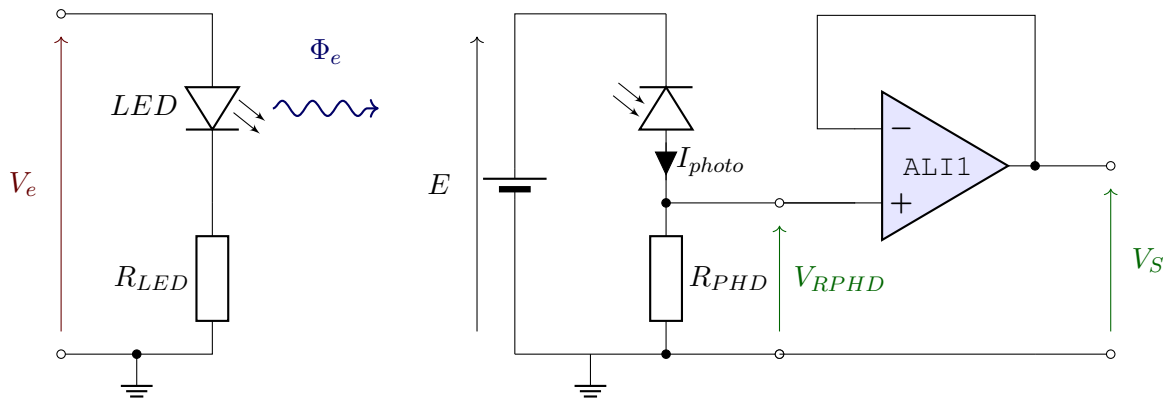


FIGURE 5 – Schéma du circuit émetteur (à gauche) et du circuit de photodétection incluant un circuit suiveur (à droite)

Montage 3 / Transimpédance

Hypothèse : la mise en place d'un montage transimpédance permet d'isoler la photodiode du circuit de mesure (oscilloscope et câbles) et ainsi imposer un potentiel constant à ses bornes (limitant ainsi l'impact de la capacité intrinsèque de la photodiode)

Réalisation : mise en place du montage transimpédance

Résultats attendus : augmentation de la bande-passante du système de photodétection (dépendance à R_{PHD}) mais apparition d'un modèle du second ordre

Modélisation : modélisation d'un système du second ordre (rebouclage d'un ALI avec un montage du premier ordre)

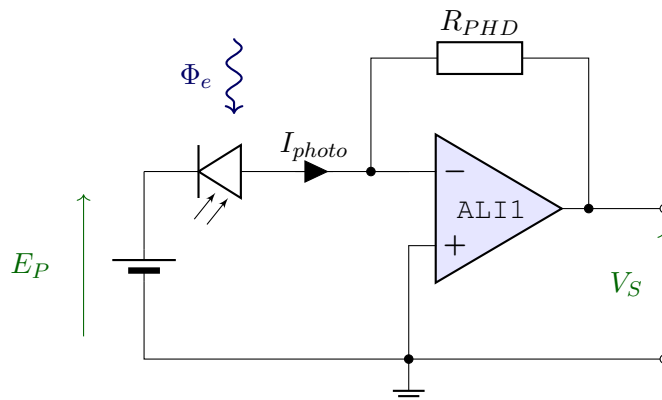


FIGURE 6 – Schéma du circuit de photodétection de type transimpédance

Afin de faciliter la compréhension des phénomènes mis en jeu dans ce montage, vous pouvez vous reporter à la ressource : **Montage transimpédance : modélisation.**

Montage 4 / Transimpédance avec filtrage

Hypothèse : l'ajout d'une capacité dans le montage transimpédance permet de contrôler parfaitement la bande-passante et de supprimer la résonance du montage précédent

Réalisation : capacité en parallèle de la résistance de contre-réaction du montage

Résultats attendus : légère dégradation de bande-passante du système de photodétection (dépendance à R_{PHD}) mais suppression de la résonance

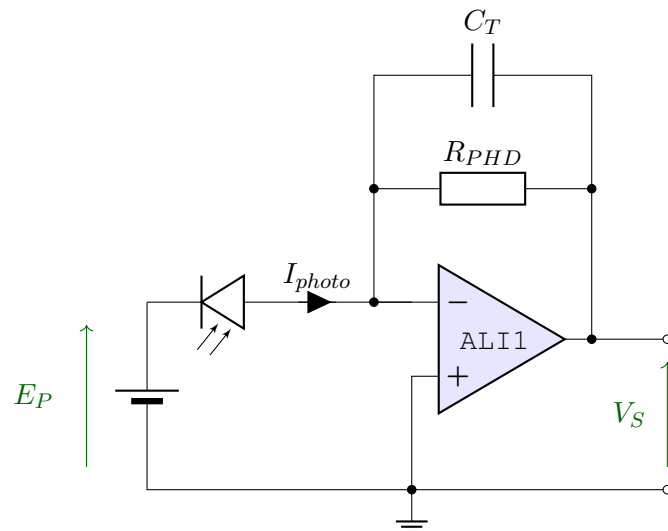


FIGURE 7 – Schéma du circuit de photodétection de type transimpédance, avec l'ajout d'une capacité pour supprimer la résonance

Afin de faciliter la compréhension des phénomènes mis en jeu dans ce montage, vous pouvez vous reporter à la ressource : **Montage transimpédance : modélisation.**

Travail à réaliser autour des maquettes

Il s'agit dans cette séance de **caractériser des circuits de photodétection** et **comparer leurs performances dynamiques** (fréquence et temps).

Il est demandé pour chacun des montages (et pour les 3 valeurs de résistance R_{PHD} proposées : 10 k Ω , 100 k Ω et 1 M Ω) :

- de **définir les liens théoriques** entre la tension de sortie V_S et le flux lumineux capté par la photodiode Φ_e (par l'intermédiaire du courant imposé par la photodiode - I_{photo})
- de **rédiger les protocoles utilisés** (avec schéma de câblage, paramètres des instruments de mesure et étapes expérimentales) pour caractériser les montages
- de **relever le diagramme de Bode** (mode automatique) ainsi que la réponse à un échelon
- de **mesurer les grandeurs caractéristiques** suivantes : bande-passante, temps de réponse, fréquence de résonance...
- d'analyser ces différents résultats

Vous devrez **proposer un livrable final** qui présente une **étude comparative des différents montages** en insistant sur la dépendance des grandeurs caractéristiques avec la valeur de la résistance R_{PHD} .

Maquette 1 / Étude comparative de 4 montages

Le schéma de la maquette est fournie en annexe de ce document.

La maquette doit-être alimentée par une alimentation symétrique de +/- 15V.

Signal	Direction	Description
IN1	Entrée	Signal appliqué sur les LED
IN2	Entrée	
OUT1	Sortie	Sortie du montage transimpédance
OUT2	Sortie	Sortie du montage simple avec suiveur
OUT3	Sortie	Sortie du montage de photodétection simple
OUT4	Sortie	Image du courant dans les LED ($R_{LED} = 270\Omega$)

Lors de cette dernière séance, vous aurez le choix parmi trois propositions.

Ce choix est laissé au libre arbitre des binômes en fonction de leurs besoins de consolider les connaissances expérimentales et théoriques sur la photodétection, de découvrir une application de la photodétection ou de mettre en oeuvre un système de régulation numérique.

Sujet au choix

Au cours de cette dernière séance, vous aurez à choisir parmi l'une des 4 possibilités suivantes :

- ☐ **consolider vos acquis** sur les travaux pratiques précédents autour de la **photodétection**
- ☐ mettre en place une **transmission de données par la lumière** basée sur de la modulation d'amplitude (idéalement à 2 binômes)
 - ▶ Analyse spectrale, mise en oeuvre d'un émetteur et d'un photodétecteur
- ☐ mettre en place un système de **régulation de température** incluant des aspects de traitement numérique de l'information
 - ▶ Etude d'un système numérique, mise en oeuvre d'un capteur de température, étude de la commande d'un moteur à courant continu
- ☐ mettre en place un système de **régulation d'intensité lumineuse**

Les deux dernières propositions se basent partiellement sur des maquettes (en nombre limité) à étudier puis à compléter pour obtenir l'application souhaitée.

Les sujets **Transmission par la lumière** et **Régulation de température** sont disponibles sur le site du LEnsE.

Compétences d'un·e ingénieur·e IOGS • 2025-2026

	C1.CE1	Proposer des solutions originales, et les faire évoluer, en réponse à une demande, ou à des enjeux scientifiques et techniques des acteur·ices du monde industriel ou de la société dans son ensemble	en mobilisant toutes les ressources nécessaires
	C1.CE2		en les appuyant sur des raisonnements scientifiques
	C1.CE3		en considérant leurs impacts environnementaux et sociétaux
	C2.CE1	Concevoir et dimensionner une solution technologique pertinente, qui intègre des fonctionnalités optiques/photoniques	en répondant à une problématique donnée (technique, fonctionnelle, économique, industrielle ou environnementale) et en respectant les contraintes associées
	C2.CE2		en utilisant des logiciels dédiés de simulation et de CAO
	C2.CE3		en identifiant les méthodes numériques pertinentes de traitement du signal ou de l'image
	C2.CE4		en établissant un cahier des charges technique en réponse à une demande client
	C3.CE1	Réaliser et développer une solution technologique intégrant des fonctionnalités optiques/photoniques	en mettant en oeuvre des moyens techniques et de l'instrumentation scientifique de pointe
	C3.CE2		en adoptant une démarche respectueuse de la sécurité et de l'intégrité des personnes
	C3.CE3		en mobilisant et en associant les ressources, moyens et compétences nécessaires à cette réalisation
	C3.CE4		en prenant en compte l'impact sociétal et environnemental des différents choix techniques
	C3.CE5		en documentant la démarche, les résultats et leur analyse
	C4.CE1	Valider une solution technologique intégrant des fonctionnalités optiques/photoniques	en définissant et mettant en oeuvre des protocoles de test pour des diagnostics pertinents et concluants
	C4.CE2		en caractérisant ses performances
	C4.CE3		en contrôlant la conformité à un cahier des charges selon des contraintes technologiques, budgétaires, sociétales et de mise en oeuvre
	C4.CE4		en s'assurant qu'elle répond aux attentes et aux besoins de sa hiérarchie, du client, ou de l'utilisateur·ice
	C5.CE1	Extraire et Interpréter des informations et des données permettant de comprendre une situation ou un phénomène, et d'accompagner la prise de décision	en synthétisant des données issues de mesures ou de simulations
	C5.CE2		en mettant en oeuvre des solutions de visualisation et de représentation adaptées et convaincantes
	C5.CE3		en enrichissant un propos par la mobilisation de ressources (état de l'art, autres sources, expertises) mettant en perspective une information
	C6.CE1	Analyser et/ou modéliser un processus physique, un système ou un problème complexe	en mobilisant son expertise acquise et sa connaissance de l'état de l'art
	C6.CE2		en réalisant des expériences physiques ou numériques et/ou un modèle analytique
	C6.CE3		en commentant les résultats, les limites et les incertitudes des modèles utilisés ou des expériences réalisées
	C7.CE1	Travailler en équipe dans le cadre de projets de recherche, de développement, de production, de stratégie industrielle ou d'innovation.	en prenant en compte ses propres compétences et celles présentes dans son environnement de travail.
	C7.CE2		en utilisant des outils de gestion et d'organisation du travail d'équipe
	C7.CE3		en adaptant et maîtrisant sa propre communication et en s'assurant de la qualité de celle associant tous·tes les acteur·ices du projet
	C7.CE4		en identifiant les ressources internes ou externes (humaine, financières, techniques, technologiques...) nécessaires à la réalisation du projet
	C8.CE1	Communiquer au sujet de son projet, tant en interne qu'en externe	en produisant un contenu original sous forme écrite, orale ou multimédia, en français et en anglais, adapté au niveau d'expertise de ses interlocuteurs·trices
	C8.CE2		en interagissant de manière adaptée au niveau d'expertise de ses interlocuteurs et en intégrant la prise en compte de la dimension interculturelle dans sa démarche, son expression et son attitude
	C9.CE1	Adapter ses pratiques et ses compétences dans un environnement en évolution constante et rapide	en s'appuyant sur un processus réflexif (autoévaluation)
	C9.CE2		en suscitant les interactions avec ses pair·es et collaborateur·ices
	C9.CE3		en prenant en compte l'impact et le contexte sociétal et environnemental de son activité
	C9.CE4		en adoptant une démarche éthique et inclusive

C3 • Réaliser et développer



Réaliser et développer une solution technologique intégrant des fonctionnalités optiques/photoniques

Dimensions d'évolution : Autonomie et efficacité de réalisation

2025 - 2026

	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
	Sans guide et de façon efficace	Avec guide et de façon efficace	Avec guide
C3.CE1 en mettant en oeuvre des moyens techniques et de l'instrumentation scientifique de pointe	☐ motive le choix le matériel ☐ choisit un protocole adapté	☐ utilise les fonctionnalités avancées et pertinentes du matériel ☐ applique un protocole donné en temps limité	☐ utilise les fonctionnalités de base des matériels à disposition ☐ suit un protocole donné
C3.CE2 en adoptant une démarche respectueuse de la sécurité et de l'intégrité des personnes	☐ liste les mesures de sécurité adaptées ☐ les met en oeuvre de manière systématique	☐ respecte les mesures de sécurité habituelles ☐ repère les moments ou les lieux à risque	☐ respecte les mesures de sécurité indiquées
C3.CE3 en mobilisant et en associant les ressources, moyens et compétences nécessaires à cette réalisation	☐ explicite les ressources, les moyens, et les compétences nécessaires et suffisantes ☐ extrait de documents les informations utiles	☐ liste les ressources, les moyens, et les compétences utiles ☐ extrait des documents fournis les informations utiles	☐ reconnaît les ressources et les moyens mis à disposition ☐ extrait des documents fournis des informations ciblées
C3.CE4 en prenant en compte l'impact sociétal et environnemental des différents choix techniques	☐ fait des choix de matériels et/ou de consommables les plus respectueux de l'environnement, et dont l'impact sociétal est contrôlé ☐ met en place une procédure permettant d'éviter le gaspillage ou de recycler des matériels et/ou consommables	☐ quantifie les impacts environnementaux (Bilan GES, etc) d'une solution technologique ☐ liste les procédures mises en place dans le cadre de la RSE et applique celles qui sont pertinentes	☐ applique des procédures mises en place dans le cadre de la RSE.
C3.CE5 en documentant la démarche, les résultats et leur analyse	☐ alimente un cahier de laboratoire avec toutes les informations pertinentes ☐ rédige un rapport scientifique (ou support autre) dans les standards liés au contexte.	☐ rédige un rapport d'expérience (ou support autre) en faisant de choix de plan ☐ prend des notes et relève des mesures pertinentes de façon rigoureuse	☐ rédige un compte-rendu d'expérience en respectant un plan donné ☐ prend des notes et relève les informations et mesures, indiquées de façon rigoureuse



Valider une solution technologique intégrant des fonctionnalités optiques/photoniques

Dimension d'évolution : Qualité et Efficacité
(optimalité ou exhaustivité)

2025 - 2026

	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
	Rigueur & optimalité	Ebauche & optimalité	Rigueur	Ébauche
C4.CE1 en définissant et mettant en oeuvre des protocoles de test pour des diagnostics pertinents et concluants	☐ Rédige les protocoles de test détaillés nécessaires. ☐ Met en oeuvre les tests nécessaires et suffisants de manière optimale	☐ Choisit un protocole de test optimal ☐ Met en oeuvre des tests d'une partie des fonctionnalités de manière optimale	☐ Choisit un protocole existant de test de manière argumentée. ☐ Réalise des tests précis et rigoureux d'une partie des fonctionnalités	☐ Etablit les grandes lignes d'un protocole de test ☐ Réalise un test sommaire d'une partie des fonctionnalités
C4.CE2 en caractérisant ses performances	☐ Quantifie les performances dans leur ensemble avec une indication fiable des incertitudes sur les valeurs données.	☐ Mesure les grandeurs nécessaires et suffisantes à la caractérisation.	☐ Mesure des grandeurs caractéristiques des performances avec des estimations fiables des incertitudes.	☐ Mesure des grandeurs caractéristiques des performances
C4.CE3 en contrôlant la conformité à un cahier des charges selon des contraintes technologiques, budgétaires, sociétales et de mise en oeuvre	☐ Rédige une analyse exhaustive de la conformité, appuyée par des données quantitatives	☐ Rédige une analyse exhaustive et préliminaire des résultats des tests.	☐ Rédige une analyse partielle de la conformité, appuyée par des données quantitatives	☐ Rédige une analyse partielle et préliminaire des résultats des tests.
C4.CE4 en s'assurant qu'elle répond aux attentes et aux besoins de sa hiérarchie, du client, ou de l'utilisateur-ice	☐ Sollicite de façon structurée et systématique des retours des client-es, de la hiérarchie ou des utilisateur-ices.	☐ Sollicite des retours des client-es, de la hiérarchie ou des utilisateur-ices.	☐ Rédige une analyse globale de la conformité aux besoins	☐ Rédige une brève auto-analyse de la conformité aux besoins

C5 • Extraire et Interpréter



Extraire et Interpréter des informations et des données permettant de comprendre une situation ou un phénomène, et d'accompagner la prise de décision

Dimension d'évolution : Complexité et Univers			Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
2025 - 2026			Complexité et hétérogénéité	Simplicité et hétérogénéité	Simplicité et homogénéité
C5.CE1	en synthétisant des données issues de mesures ou de simulations	Produit des données réduites	☐ par un procédé à plusieurs étapes et à partir de données hétérogènes	☐ par un procédé à plusieurs étapes et à partir de données homogènes	☐ par un procédé simple (moyennage, etc.) et pour des données homogènes
C5.CE2	en mettant en œuvre des solutions de visualisation et de représentation adaptées et convaincantes	Produit des graphiques scientifiques	☐ multi-paramètres et incluant la visualisation des incertitudes	☐ incluant la visualisation des incertitudes	☐ d'évolution de grandeurs indépendantes en fonction d'un paramètre
C5.CE3	en enrichissant un propos par la mobilisation de ressources (état de l'art, autres sources, expertises) mettant en perspective une information	Justifie une interprétation des données traitées	☐ avec de multiples arguments issus de ressources externes	☐ avec quelques arguments issus de ressources externes	☐ avec quelques arguments simples

Grille d'évaluation de la qualité des compte-rendus de TP - Cycle Ingénieur 1ère année

Critère	Éléments observables		Manifeste		Attendu	Perfectible	Non observable
Problématique et démarche	Énoncé de la problématique	☐	Problématique claire, présentée dans l'introduction, rappelée dans le corps du document et dans la conclusion.	☐	Problématique présentée dans l'introduction	☐	☐
				☐	et reprise dans la conclusion	☐	☐
	Structure du document	☐	Plan apparent et pertinent. Démarche bien mise en évidence.	☐	Plan apparent (paragraphe numérotés et hiérarchisés)	☐	☐
	Contenu	☐	Des résultats supplémentaires sont présentés dans le document. Présence de schémas/ dessins/photos réutilisables.	☐	Toutes les mesures et tous les réglages effectués en séance sont décrits dans le document.	☐	☐
				☐	Toutes les courbes et figures ont un titre et sont citées dans le corps du texte.	☐	☐
				☐	Les éventuels éléments externes sont clairement crédités.	☐	☐
	Cohérence de l'exposé	☐	Cohérence et rigueur de l'introduction, de la conclusion et des paragraphes d'analyse des résultats.	☐	Fil conducteur rigoureux, apparent.	☐	☐
Mesures et réglages	Relevés expérimentaux	☐	Motivation argumentée des protocoles utilisés. Présentation des réglages et/ou des mesures brutes avec leur incertitudes	☐	Présentation précise : des protocoles suivis,	☐	☐
				☐	des mesures brutes avec leur incertitudes, et/ou des réglages.	☐	☐
	Éléments de preuve	☐	Présence d'éléments de preuve (copie d'écran, photos, etc) en nombre adapté.	☐	Présence de quelques éléments de preuve (copie d'écran, photos, etc).	☐	☐
	Traitement des mesures	☐	Justification argumentée du choix des traitements éventuels des données.	☐	Traitement éventuel des mesures explicité dans le texte.	☐	☐
	Incertitudes de mesures			☐	Evaluation justifiée des incertitudes de mesure	☐	☐
Analyse	Résultats	☐	Résultats de mesure corrects ou pointage et analyse des erreurs manifestes	☐	Résultats de mesure corrects ou pointage des erreurs manifestes.	☐	☐
				☐	Courbes éventuelles au format scientifique (axes, unités, légendes, titre, incertitudes, courbes de tendance).	☐	☐
	Modèle	☐	Comparaison argumentée à un modèle.	☐	Éléments de comparaison à un modèle	☐	☐
	Critique	☐	Critique argumentée du protocole et du modèle	☐	Éléments de critique du protocole ou du modèle	☐	☐
	Erreurs	☐	Analyse des erreurs commises	☐	Pointage des erreurs commises.	☐	☐
Conclusion	Synthèse	☐	Paragraphe de conclusion reprenant les principaux résultats et leur apport à la problématique et présentant des perspectives	☐	Paragraphe de conclusion reprenant les principaux résultats	☐	☐
		☐		☐	et leur apport à la problématique	☐	☐
	Bilan des acquis d'apprentissage	☐	Acquis d'apprentissage listés et comparés à ceux visés par la séance	☐	Acquis d'apprentissage listés	☐	☐
Format		☐	Document synthétique (nombre de pages limité).	☐	Nom des membres du binôme, numéro de binôme, titre du TP présents sur la première page.	☐	☐
				☐	Nom du fichier respectant le format demandé. Nombre de pages inférieur à 10.	☐	☐
				☐	Nombre de pages inférieur à 10.	☐	☐

Grille d'auto-évaluation des compétences expérimentales - Semestre 5

Opto-Electronique / Test Individuel

version du

26 septembre 2024

	A	B	C	D
Démarche	J'ai choisi le protocole adapté parmi ceux que j'ai déjà réalisé de façon autonome et argumentée.	J'ai choisi le protocole adapté mais sans pouvoir justifier son choix.	J'ai choisi partiellement le protocole adapté avec une aide extérieure pour l'établir.	Le protocole adapté m'a été fourni par une aide extérieure.
Protocole et instrumentation	J'ai mis en oeuvre protocole de manière rigoureuse et précise dans un temps raisonnable sans aide extérieure.	J'ai mis en oeuvre le protocole avec soin avec de l'aide à une seule étape.	J'ai mis en oeuvre le protocole avec de l'aide à plusieurs étapes.	Je n'ai pas su mettre en oeuvre le protocole établi, même avec de l'aide.
Réalisation / Prototypage	J'ai réalisé un circuit fiable qui permet de repérer les erreurs et de modifier les paramètres (longueur et couleur des fils adaptées, connexions robustes, accès aux composants).	J'ai réalisé un circuit fonctionnel et fiable, avec de l'aide pour la validation du circuit.	J'ai construit un circuit fonctionnel de faible fiabilité, de façon autonome.	Je n'ai pas su construire un circuit fonctionnel de façon autonome.
Résultats expérimentaux	J'ai obtenu des résultats cohérents avec les attentes initiales et en justifiant les écarts possibles.	J'ai obtenu des résultats corrects mais sans incertitudes fiables.	J'ai obtenu des résultats approximatifs et sans pouvoir justifier les erreurs potentielles.	Je n'ai pas obtenu de résultats quantitatifs exploitables.
Analyse	J'explique de manière pertinente les résultats expérimentaux à l'aide d'un modèle physique.	J'explique partiellement les résultats expérimentaux à l'aide d'un modèle physique.	J'ai une vague idée d'un modèle physique permettant d'expliquer mes résultats, sans argumentaire précis.	Je ne sais pas interpréter les résultats obtenus.

Des preuves sont attendues pour chacun des critères mentionnés précédemment (démarche, protocoles mis en oeuvre, réglages des appareils de mesure, capture d'écran d'oscilloscope...)

