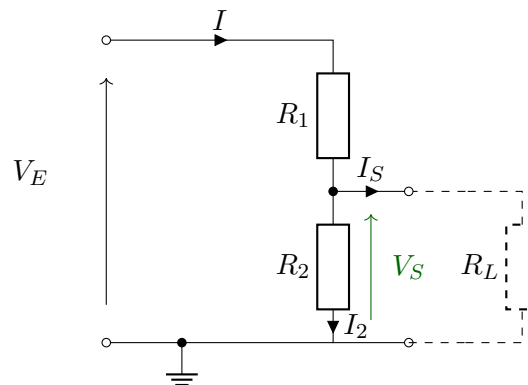


TD Vision Industrielle - Chaine d'acquisition et convolution

Exercice 1 - Pont diviseur

Soit le circuit suivant :



1. Donnez l'expression de V_S en fonction de V_E .
2. Quel est l'impact de la résistance de charge R_L ?